Versuch V1

C752 Digitaltechnik

Stand: 3. November 2023

 $\begin{array}{c} Tom\ Mohr\\ Martin\ Ohmeyer \end{array}$

Inhaltsverzeichnis

1	,,	be 3 Aufgabe 3.1	1		
2	Aufgabe 6				
	2.1	Aufgabe 6.1	2		
	2.2	Aufgabe 6.2	2		
3	Aufgabe 7				
	3.1	Aufgabe 7.1	3		
	3.2	Aufgabe 7.2	3		
	3.3	Aufgabe 7.3	3		
	3.4	Aufgabe 7.4	3		
4	Aufgabe 9				
	4.1	$ m Aufgabe~9.1~\dots \dots $	4		
	4.2	$ m Aufgabe~9.2~\ldots\ldots\ldots$	4		
	4.3	$\Lambda u f g a b e 9.3 \ldots \ldots$	4		
	4.4	Aufgabe 9.4	1		
5	Auf	be 10	5		
	5.1	Aufgabe 10.1	5		
6	Aufgabe 11				
	6.1	Aufgabe 11.1	ŝ		
	6.2	Aufgabe 11.2			
	6.3	Aufgabe 11.3	R		

1.1 Aufgabe 3.1

- 2.1 Aufgabe 6.1
- 2.2 Aufgabe 6.2

- **3.1 Aufgabe 7.1**
- 3.2 Aufgabe 7.2
- 3.3 Aufgabe 7.3
- 3.4 Aufgabe 7.4

- 4.1 Aufgabe 9.1
- 4.2 Aufgabe 9.2
- 4.3 Aufgabe 9.3
- 4.4 Aufgabe 9.4

5.1 Aufgabe 10.1

```
#include <b15f/b15f.h>
1
2
    int main()
3
4
         // Verbindung zum B15-Board aufbauen
5
        B15F &drv = B15F::getInstance();
6
7
         int mode = 0;
        while (true)
9
             // DIP Schalter auslesen um aktiven Zustand zu ermitteln
11
12
             mode = drv.readDipSwitch();
13
             if (mode == 0) // Zustand A
14
15
                  // Digitalen\ Eingang\ auf\ digitalen\ Ausgang\ invertieren\ drv.digitalWrite0(255 - (int)drv.digitalRead0());
16
17
18
             else if (mode == 1) // Zustand B
20
                  // Lauflicht in Richtung 1
21
                  for (int output = 64; output > 1; output /= 2)
22
                       drv.digitalWriteO(output);
24
25
                       drv.delay_ms(150);
                  }
^{26}
27
                  // Lauflicht in Richtig 2
28
                  for (int output = 1; output <= 128; output *= 2)</pre>
29
30
                       drv.digitalWriteO(output);
31
                       drv.delay_ms(150);
                  }
33
             }
34
        }
35
   }
36
```

6.1 Aufgabe 11.1

Ausgewähltes Gatter: AND (DL008D)

6.2 Aufgabe 11.2

Verwendete Gatter: AND (DL008D), NOR (DL002D)

```
\neg((a \land b) \lor (c \land d))
```

```
#include <iostream>
1
    #include <string>
   #include <b15f/b15f.h>
3
    using namespace std;
5
    /// @brief Konvertiert eine Zahl von Dezimal in Binär
    /// Oparam n Die natürliche Zahl, die konvertiert werden soll.
/// Oreturn den Binären Wert von `n`
8
    string toBinary(int n)
10
11
12
         string r;
         while (n != 0)
13
14
              r = (n \% 2 == 0 ? "0" : "1") + r;
15
              n /= 2;
16
17
18
         return r;
    }
19
    /// Obrief Fordert die Eingabe einer Zahl an und prüft diese auf Kompatiblität /// Oparam errorOnLastRun `true`, wenn der letzte Aufruf nicht erfolgreich war. /// Oreturn Die korrekte Eingabe als Zahl
21
23
    int inputRequest(bool errorOnLastRun = false)
25
         // Erzeugt eine Fehlermeldung bei unpassender Eingabe
26
         if (errorOnLastRun)
27
28
              \verb|cout| << \verb|"\nDie Eingabe muss eine Ganzzahl sein, welche zur Reihe der |
              → 2er-Potenzen gehört und nicht größer als 256 ist." << endl;
              cin.clear();
              cin.ignore(10000, '\n');
31
32
33
         cout << "Anzahl der maximalen Zeilen: ";</pre>
34
         int decimalInput = 0;
35
36
37
         // Eingabe auf Zahl prüfen
         if (!(cin >> decimalInput))
38
39
              // Eingabe erneut abfragen
40
              return inputRequest(true);
41
         }
42
43
44
         // Fehlerhafte Eingabe mit nächst-größerer Zahl korrigieren
45
         while (decimalInput <= 256 and decimalInput > i)
46
47
              i *= 2;
48
         }
49
```

```
// Prüft die eingegebene Zahl auf Gültigkeit
51
         return decimalInput == i ? decimalInput : inputRequest(true);
52
    }
53
54
    int main()
55
    {
56
         // Verbindung zum B15-Board aufbauen
57
         B15F &drv = B15F::getInstance();
58
59
         // Die Anzahl der zu testenden Ausgänge abfragen
60
         int max = inputRequest();
61
         cout << "\n\";
62
63
         for (int i = 0; i < max; i++)
64
65
             // Aktuellen Testausgang konvertieren
66
             string bin = toBinary(i);
67
68
             // Führende Nullen ergänzen
69
             while (bin.length() < (log(max) / log(2)))</pre>
71
             {
                  bin = bin.insert(0, "0");
72
             }
73
74
             // Seperator für die Darstellung einfügen
75
             int length = bin.length() * 4 - 3;
76
             for (int j = 0; j < length; j += 4)
77
             {
78
                  bin.insert(j, " | ");
80
81
             // Tabellenkopf erzeugen
82
             if (i == 0)
83
                  string letters = " | a | b | c | d | e | f | g | h |";
85
                  string header = letters.substr(0, bin.length() * 4 + 2);
86
                  cout << header << " | A | \n"
87
                       << endl;
89
90
             // Ausgang auf Eingang testen
91
             drv.digitalWriteO(i);
             int input = (int)drv.digitalRead0();
93
94
             // Ergebnis ausgeben
cout << bin << " || " << input << " |" << endl;</pre>
95
96
97
98
99
         return 0;
    }
100
```

6.3 Aufgabe 11.3